

Konečný automat a jeho minimalizace. Syntéza asynchronních sekvenčních logických obvodů jako kombinačních obvodů se zpětnou vazbou. Struktura základních synchronních klopných obvodů. Syntéza sekvenčních logických obvodů používaných v počítačích.

## 26.1 Konečný automat a jeho minimalizace

### 26.1.1 Konečný automat

šestice  $(Q, \Sigma, Y, \delta, q_0, \omega)$  kde:

$Q$  ... konečná množina všech stavů

$\Sigma$  ... konečná množina vstupních všech symbolů

$Y$  ... konečná množina výstupních všech symbolů


$\delta$  ... přechodová funkce  $\delta : Q \times \Sigma \mapsto Q$

$q_0$  ... počáteční stav,  $q_0 \in Q$   $\delta(q_0, a) = p$ ,  $a \in \Sigma$ ,  $p \in Q$

$\omega$  ... výstupní funkce:

**Moore**  $\omega : Q \mapsto Y$

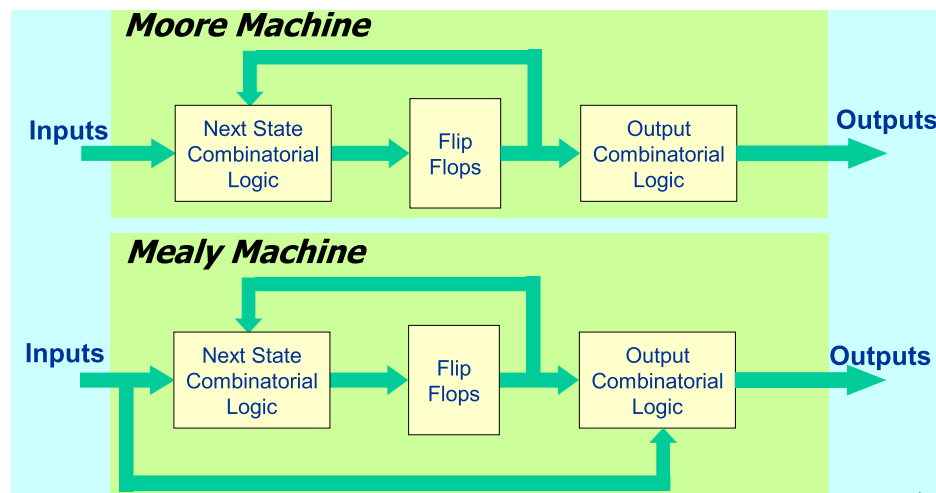**Mealy**  $\omega : \Sigma \times Q \mapsto Y$



- Ke každému Mealyho automatu  $M$  existuje Moorův automat  $M'$  podobný (= nejsme schopni rozlišit jejich chování z vnějšího pozorování)


### 26.1.2 Minimalizace

Nic jsem nenašel, asi bych se zámínil co to jsou DFA (akceptor) ,řekl že jsou velmi často používané a minimalizoval pouze DFA, viz JAG


## 26.2 Základních asynchroní obvody

**latch** = jednobitová paměť bez hodinového signálu (clock)

### 26.2.1 RS

 


S	R	Q	$\bar{Q}$	Function
0	0	1-?	1-?	Indeterminate State
0	1	1	0	Set
1	0	0	1	Reset
1	1	$Q^+$	$\bar{Q}^+$	Storage State

 


S	R	Q	$\bar{Q}$	Function
0	0	$Q^+$	$\bar{Q}^+$	Storage State
0	1	0	1	Reset
1	0	1	0	Set
1	1	0-?	0-?	Indeterminate State

### 26.2.2 RS s enabled

 


E	S	R	Q	$\bar{Q}$	Function
0	x	x	$Q^+$	$\bar{Q}^+$	Storage State
1	0	0	$Q^+$	$\bar{Q}^+$	Storage State
1	0	1	0	1	Reset
1	1	0	1	0	Set
1	1	1	0-?	0-?	Indeterminate State

### 26.2.3 D latch

 

E	D	Q	Function
0	x	$Q^+$	Storage State
1	0	0	Transparent Mode
1	1	1	Transparent Mode

 



E	D	Q	Function
1	x	$Q^+$	Storage State
0	0	0	Transparent Mode
0	1	1	Transparent Mode

## 26.3 Synchronních klopné obvody


flip-flop = klopný obvod řízený hodinovým signálem(clok)
  
### 26.3.1 D flip-flop

Na obrázku je schéma, které reaguje na sestupnou hranu, jinak se chová jako D latch




### 26.3.1.1 J-K Flip Flop

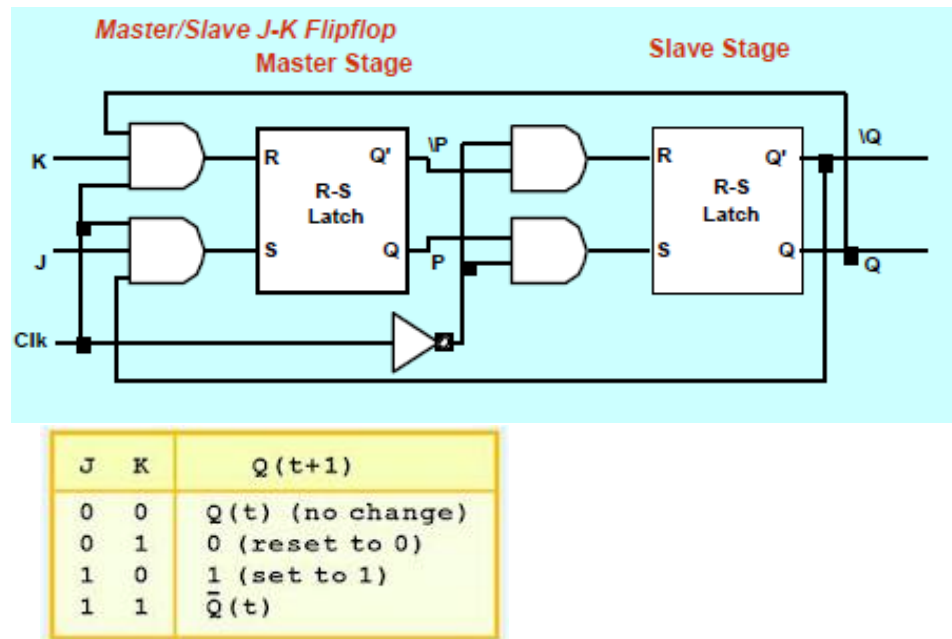

## 26.4 Sekvenčních logických obvodů používaných v počítačích


- Binární a dekadické čítače, Grayovyčítače
- posuvné registry
- řadiče přerušení

### 26.4.1 4-bit posuvný registr

 




### 26.4.2 4-bitový vzestupný čítač


*A four-bit "up" counter*

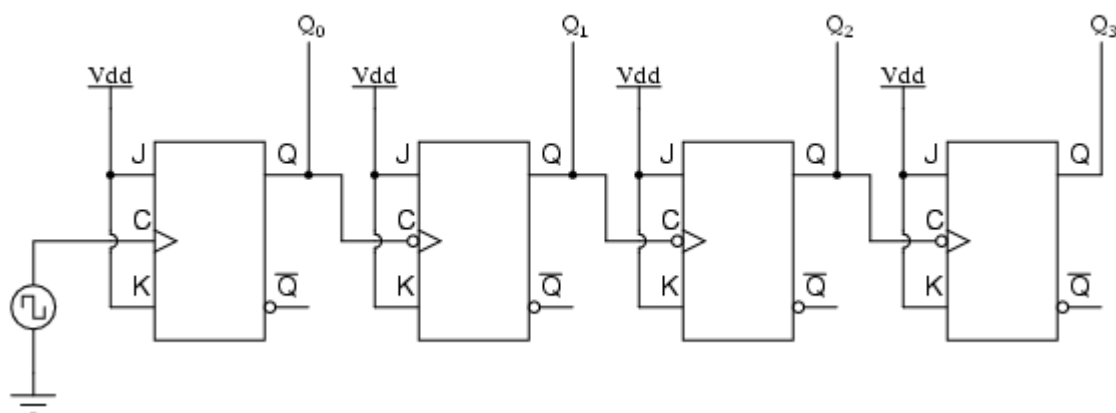
   
### 26.5 Dolpnění

Tady jsou latche a flip-flopy pouze z NANDů, ty se možná lépe pamatují



 

Pro JK níže - stavy se mění pouze na sestupnou hranu (v případě clocku)

